

NÉV:..... neptun kód:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! **A kitöltést a név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon adja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként, ha szükséges külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Jó munkát!

E:
F1:
F2:
F3:
 Σ :

Ellenőrző kérdések (27p)

E1. Konvertálja az alábbi számokat a kért formátumra! (3p)

kiinduló formátum	konvertálandó szám	kért formátum	konvertált szám
6 bites 2-es komplement	101101	8 bites 2-es komplement	
decimális	1642	BCD (16 bites)	
Fixpontos decimális	3.25	8 bites fixpontos 2-es komplement, 4 db 2-es jegy	

E2. Adja meg, a Boole algebra disztributív tulajdonságának 2 félé alakját 2 változóval! (2p)


E3. (2p) Megadtuk egy ismert funkcionális elem Verilog leírásának egy jellemző részletét. Adja meg a funkcionális elem nevét! (2p)

wire [7:0] A,B; wire [2:0] O;

assign O = { A<B, A==B, A>B } ;

neve:.....

 E4. A felrajzolt multiplexerrel az alábbi 3 változós logikai függvényt kell megvalósítani. Kösse rá a multiplexer bemeneteire a megfelelő jeleket és konstansokat a következők közül: C, /C, 0, 1! (Írja oda a megfelelő jelneveket!) (2p)



$$f(A,B,C) = /A/B/C + /AB + A/BC$$

E5. Alább megadtunk egy F(A,B,C) logikai függvény Verilog leírását. Végezze el az alábbi feladatokat! (C az LSB)

BC	00	01	11	10
A				
0				
1				

assign F = ({A,B,C}>3'b001) & ({A,B,C}<3'b100) / ({A,B,C}>3'b101);

a. Töltse ki a függvény Karnaugh tábláját! (2p)

b. Adja meg a függvény egyszerűsítetlen SOP alakját Verilog logikai kifejezésként! (1p)

assign F =.....

c. Adja meg a függvény legegyszerűbb SOP alakját Verilog logikai kifejezésként! (1p)

assign F =.....

E6. a. Rajzolja le egy olyan logika blokkvázlatát tanult funkcionális elemekkel, amely a bemenetére érkező A[3:0], B[3:0] előjel nélküli 4 bites számok közül a nagyobbakat teszi a 4 bites O[3:0] kimenetére! (2p)

b. Adja meg a fenti logika Verilog leírását! (2p) assign O =

E7. Röviden írja le, mi történik egy szubrutin meghívásakor a MiniRISC CPU esetén! (2p)


1. 2.

E8. Melyik tanult kombinációs funkcionális elem Verilog leírását adtuk meg alább? (1p)

wire [3:0] In0, In1, Y; wire s;	assign Y = In0 & {4{~s}} In1 & {4{s}};
------------------------------------	--

funkcionális elem neve:

 E9. Rajzolja le az USRT soros adatátvitel idődiagramját (start bit, 8 adat bit, 1 stop bit esetére)! (Egészítse ki az alábbi rajzot!) (2p)



E10. Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje **+ -al az igaz, --al a hamis** állításokat! (5p)

1.	Csak NOR kapukkal és a 0 logikai konstanssal minden logikai függvény megvalósítható.	
2.	Egy D flip-flopból egyetlen EXOR kapuval 1 bites engedélyezhető számláló készíthető.	
3.	Az aszinkron RAM-ok az /WR alacsony szintje alatt írják be az adatot.	
4.	A processzorhoz a perifériától érkező interrupt kérés mindig érvényre jut.	
5.	A MiniRISC processzor 3 regiszter címes architektúrával rendelkezik.	

Feladatok:

F1. (13p) Adott egy FSM az alábbi **kódolt állapotgráffjával**. Végezze el az alábbi feladatokat!

<p>//A konstans és változó deklarációk localparam [1:0] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11; reg [1:0] state; reg [1:0] next_state; a. Mealy vagy Moore modell szerint működik? (1p)</p> <p>b. Adja meg az állapotregiszter Verilog leírását! //Állapotregiszter (2p): always@(.....) if (rst) state <= else state <=</p>	<p>c. //Next_state logika (6p): always@(.....) case (state) A: next_state <=; B: C: if(x) else D: default:; endcase d. Az FSM kimenete az állapotkód és a z változó. Adja meg a z kimenet Verilog leírását! Elkezdjük, folytassa! (2p) wire z; assign z =</p>
--	---

e. Az automata bemenetére x=0-át adunk folyamatosan. Milyen ismert funkcionális elemnek megfelelően viselkedik az FSM? Adja meg a nevét és tulajdonságait! (2p)

F2. (18p) A feladat egy páros reflexidő játék tervezése adatstruktúra-vezérlő felbontásban. A készülék nyomógombjai lenyomáskor 1 órajel hosszú impulzust adnak a rendszerórajellel szinkronban (nem kell megtervezni). A játékot a **START** nyomógombbal indítja a játékmester. Ennek hatására a készülék véletlenszerűen kigyújtja valamelyik játékos LED-jét (**LD0** vagy **LD1**). (Rendelkezésre áll egy külső 1 bites jel (**RND**), melynek állapota a START impulzus megjelenése után véletlenszerű). Ugyanekkor elindul **a másik játékoshoz tartozó** 2 számjegyes pont számláló (BCD_cnt0 vagy BCD_cnt1) és 0.1sec-onként lép 1-et. (A léptetéshez adott egy külső 0.1 sec-onként 1 órajelig aktív **sig_01s** jel.) A játékosok feladata, hogy a saját LED-jük kigyulladásakor minél gyorsabban nyomják le a nyomógombjukat (PB0 ill. PB1), hogy a másik játékos pontszámlálója minél kevesebbet lépjen. Amint az aktuális játékos lenyomta a nyomógombját, leáll a másik pontszámlálója, elindul a sajátja és kigyullad a másik játékos LED-je. Most neki kell minél gyorsabban lenyomni a nyomógombját. **A játék addig tart, amíg valamelyik játékos pont számlálója el nem éri a 99-et** (ez a játékos nyer), ekkor pontszámlálók megállnak, LD0 és LD1 kialszik. Ezután a START újboli megnyomására kezdhető újra a játék. Az áramkör órajele egy néhány MHz-es clk jel (pontos értéke itt lényegtelen). A kijelzés megvalósításától az egyszerűsítés végett eltekintünk.

A feladat megoldását részfeladatokra bontottuk.

- a. Tervezzon meg egy BCD_cnt, 10-es modulusú felfele számláló egységet! (Adja meg a Verilog leírását!) Legyen szinkron törölhető (rst), engedélyezhető (e)! A leírást alább elkezdjük, fejezze be! (5p)
- b. Példányosítson az a-pontbeli modulból kettőt-kettőt úgy, hogy azok **páronként egy 2 dekádos BCD számlálót alkossanak** (BCD_cnt0L ill. BCD_cnt1L a kisebb helyiértékű digit). Ezek a pont számlálók. A számlálókat törölje az **rst** és a vezérlő **cnt_cl** jele is, 0.1sec-onként lépjen (**sig_01s**), amelyiket a vezérlő engedélyezi a **cnt_e0** vagy **cnt_e1** jellel! (6p)

BCD_cnt BCD_cnt0L (.clk(.....), rst(.....), .e(.....&.....), .tc(tc0L), .q(q0L));

BCD_cnt BCD_cnt0H (.clk(.....), rst(.....), .e(.....), .tc(tc0H), .q(q0H));

BCD_cnt BCD_cnt1L (.clk(.....), rst(.....), .e(.....&.....), .tc(tc1L), .q(q1L));

BCD_cnt BCD_cnt1H (.clk(.....), rst(.....), .e(.....), .tc(tc1H), .q(q1H));

a. BCD számláló Verilog leírása:

```
module BCD_cnt ( input clk, rst, e, output
tc, output reg [3:0] q);
```

```
assign tc = e &.....
```

```
always @(.....)
```

```
begin
```

```
if (rst) .....
```

```
else
```

```
if (.....)
```

```
if(.....) .....
```

```
else .....
```


```
end
```

```
endmodule
```

- c. Adja meg azt az f feltételt, amely jelzi, hogy két kaszkádosított számláló közül valamelyik végállapotban van! (a q0H, q0L, q1H, q1L jeleket használja) (1p)


```
assign f = .....
```

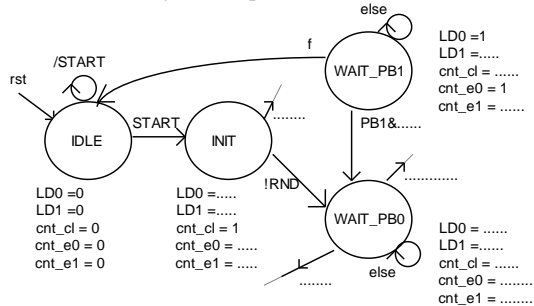- d. Tervezze meg a vezérlő Moore állapotgráfját és rajzolja le! A rajzot elkezdjük, fejezze be! (Hiányzó állapotátmenetek (nyilak), hiányzó állapotátmeneti feltételek, hiányzó kimenetek! Feltétel nélküli állapotátmenet esetén ne írjon semmit a nyílra!) (6p)



IMSC (5p) Külön lapon adja meg a sig01s jelet előállító modul Verilog leírását! A modul a rendszer 16MHz-es órajeléből állítja elő a 0.1sec-onként 1 órajelig aktív **sig_01s** jelet.

F3. (17p) Egy külső adatfogadó egységet kell kezelni a MiniRSIC processzorhoz illesztett logika segítségével. A külső egység 4 bites részletekben képes 8 bites adatokat fogadni a PD3-0 adatvonalain. Egy BUSY jellel jelzi, amikor nem képes adat fogadására. A 8 bites adat beírása két DWR impulzussal történik. Az alsó 4 bitet az első DWR, felső 4 bitet a második DWR impulzus lefutó éle írja be. A 2. DWR hatására a BUSY jel 1-be áll, amíg a periféria újabb adat fogadására nem képes. A DWR impulzus minimális hossza legalább 1 MiniRISC Tclk.

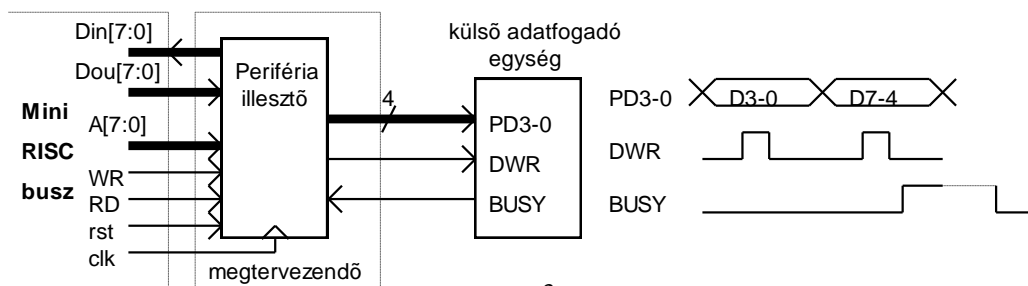

Ehhez a külső egységhez kell periféria illesztő logikát tervezni a MiniRISC buszra (A[7:0], Din[7:0], Dou[7:0], RD, WR, IRQ, clk, rst). A periféria illesztő parancs regiszterrel (PR), státuszregiszterrel (SR) és egy adatregiszterrel (DR) rendelkezik. A DWR impulzus előállítására a parancsregiszter beíró jelét használjuk (DWR = PR_wr, a kiírt adat értéke lényegtelen). A periféria BUSY jelének aktuális értéke a státuszregiszter D0 bitjén olvasható be, a többi bit értéke a beolvasáskor bármi lehet. Az 4 bites adatot az illesztő adatregiszterének alsó 4 bitjére kell kiírni, a felső 4 bit értéke tetszőleges lehet. Az adat regiszter visszaolvasható. A periféria báziscíme 0xD0. A programozói felülete a következő:

funkció	Cím	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	olvasható/írható
Parancs regiszter PR	Báziscím + 0	x x x x x x x x	W (PR_wr)
Státusz regiszter SR	Báziscím + 1	x x x x x x x BUSY	R (SR_rd)
Adat regiszter DR	Báziscím + 2	x x x x PD3 PD2 PD1 PD0	W/R (DR_wr , DR_rd),

- a. Tervezze meg Verilog nyelven a periféria parancs regiszterbe írást engedélyező **PR_wr**, a státusz regiszter és az adatregiszter olvasását engedélyező **SR_rd** és **DR_rd** jeleit, továbbá a kimeneti adatregiszter írását engedélyező **DR_wr** jelet! (6p)

parameter base_addr = // a periféria kezdőcíme

assign psel = // aktív, ha a periféria címtartományához fordul a processzor

assign PR_wr =

assign SR_rd =

assign DR_rd =

assign DR_wr =

- b. Adja meg Verilog nyelven az adatregiszter leírását! Az adatregiszter 4 bites, a **Dou[3:0]** íródik bele, ha a **DR_wr** jel aktív. Az **rst** jel törli. Elkezdjük, folytassa! (2p)

- c. Adja meg Verilog nyelven a státusz regiszter és adat regiszter visszaolvasásához szükséges logikát! Elkezdjük, folytassa! (2p)

<p>b. reg [3:0] q;</p> <p>always @(.....)</p> <p>if(rst) q <= 4'b.....</p> <p>else</p> <p>if(.....) q <=</p> <p>assign PD = q; // PD a periféria kimenete</p>	<p>c. always(*)</p> <p>case({SR_rd, DR_rd})</p> <p>2'b10: Din[0] <=</p> <p>2'b01: Din[3:0] <=.....</p> <p>default: Din <= 8'h.....;</p> <p>endcase</p>
<p>d. Folytassa az assembly programhoz szükséges definíciókat! (1p)</p> <p>DEF PR 0xD0</p> <p>DEF SR</p> <p>DEF DR</p> <p>DEF BUSY</p> <p>DATA</p> <p>DatArrLen: DB 0x06</p> <p>DatArr: DB 0xaa, 0xfd, 0xbf, 0x75, 0x79, 0x55</p> <p>CODE</p>	<p>e. Írjon meg egy olyan szubrutint, amely az r0 regiszterben megadott 8 bites adatot két 4 bites részletben kiírja a perifériára, ha az nem foglalt! (2p)</p> <p>DatWR: mov r2, ;státusz olvasás</p> <p>tst ;BUSY bit tesztelése</p> <p>..... ;vissza, ha még foglalt</p> <p>..... ;adat alsó 4 bit kiírása DR-be</p> <p>..... ; DWR generálás</p> <p>..... ;felső alsó 4 bit csere</p> <p>..... ;adat felső 4 bit kiírása DR-be</p> <p>..... ; DWR generálás</p> <p>..... ;visszatérés</p>

- f. Az előbbi szubrutint felhasználva írjon olyan program részletet, amely a d. pontnál definiált **DatArr** területről kiír a **DatArrLen** címen található számú adatot a perifériába! (DatArrLen > 0 és DatArrLen < 32) (4p)

ArrWr: mov r10, #..... ;tömb hossz címének betöltése

mov r10, ;tömb hossz beolvasása

mov r11, #..... ;tömb címének betöltése

loop: mov r0, ;adat beolvasása a memóriából

..... ;adat kiírása a perifériába

..... ;cím növelés

..... ;adat számláló csökkentés

..... ;vissza, ha van még adat

...

IMSC (5p) A külső egység kezelése a fenti módon kicsit nehézkes. Használjon az illesztő eredeti 4 bites adatregisztere helyett 8 biteset, így a teljes 8 bites adat egyszerre beleírható! Tervezzen utána olyan logikát, amely a külső egység 4 bites PD[3:0] adat bemenetére az adatregiszterbe írás (DR_wr) után az adatregiszter alsó 4 bitjét kapcsolja, a DWR impulzus (PR_wr) kiadása után pedig a felső 4 bitjét.

Rendelkezésre álló idő: 100 perc