

NÉV:..... neptun kód:.....

A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....

Kedves Kolléga! **A kitöltést a név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon adja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként, ha szükséges külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Jó munkát!

E:  
F1:  
F2:  
F3:  
 $\Sigma$  :

**Ellenőrző kérdések (27p)**

**E1.** Konvertálja az alábbi számokat a kért formátumra! (3p)

kiinduló formátum	konvertálandó szám	kért formátum	konvertált szám
6 bites 2-es komplement	101101	8 bites 2-es komplement	<b>11101101</b>
decimális	1642	BCD (16 bites)	<b>0001 0110 0100 0010</b>
Fixpontos decimális	3.25	8 bites fixpontos 2-es komplement, 2 db 2-es jegy	<b>0011.0100</b>

**E2.** Adja meg, a Boole algebra disztributív tulajdonságának 2 félé alakját 2 változóval! (2p)

..... **$A(B + C) = AB + AC$** .....  **$A + (BC) = (A + B)(A + C)$** .....


**E3.** (2p) Megadtuk egy ismert funkcionális elem Verilog leírásának egy jellemző részletét. Adja meg a funkcionális elem nevét! (2p)

wire [7:0] A,B; wire [2:0] O;


assign O = { A<B, A==B, A>B } ;

neve:..**nagyság (magnitude) komparátor**.....

 **E4.** A felrajzolt multiplexerrel az alábbi 3 változós logikai függvényt kell megvalósítani. Kösse rá a multiplexer bemeneteire a megfelelő jeleket és konstansokat a következők közül: C, /C, 0, 1! (Írja oda a megfelelő jelneveket!) (2p)



 **E5.** Alább megadtunk egy F(A,B,C) logikai függvény Verilog leírását. Végezze el az alábbi feladatokat! (C az LSB)



**assign F = ({A,B,C}>3'b001) & ({A,B,C}<3'b100) / ({A,B,C}>3'b101);**

**a.** Töltse ki a függvény Karnaugh tábláját! (2p)


**b.** Adja meg a függvény egyszerűsítetlen SOP alakját Verilog logikai kifejezésként! (1p)

**assign F = ~A&B&C | A&B&~C | A&B&~C | A&B&C;.....**

**c.** Adja meg a függvény legegyszerűbb SOP alakját Adja meg a függvény egyszerűsítetlen SOP alakját Verilog logikai kifejezésként!! (1p)

**assign F =.....**B**;**.....

 **E6. a.** Rajzolja le egy olyan logika blokkvázlatát tanult funkcionális elemekkel, amely a bemenetére érkező A[3:0], B[3:0] előjel nélküli 4 bites számok közül a nagyobbat teszi a 4 bites O[3:0] kimenetére! (2p)



**b.** Adja meg a fenti logika Verilog leírását! (2p) **assign O = (A > B) ? A : B; .....**

**E7.** Röviden írja le, mi történik egy szubrutin meghívásakor a MiniRISC CPU esetén! (2p)


1. ....**A STACK-re kerül a következő utasítás címe.** 2...**Elugrik a szubrutin címére.**

**E8.** Melyik tanult kombinációs funkcionális elem Verilog leírását adtuk meg alább? (1p)

wire [3:0] In0, In1, Y; wire s;	assign Y = In0 & {4{~s}}   In1 & {4{s}};
------------------------------------	--

funkcionális elem neve: .....**2/1-es 4 bites busz multiplexer** .....

 **E9.** Rajzolja le az USRT soros adatátvitel idődiagramját (start bit, 8 adat bit, 1 stop bit esetére)! (Egészítse ki az alábbi rajzot!) (2p)



**E10.** Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje **+ -al az igaz, --al a hamis** állításokat! (5p)

1.	Csak NOR kapukkal és a 0 logikai konstanssal minden logikai függvény megvalósítható.	+
2.	Egy D flip-flopból egyetlen EXOR kapuval 1 bites engedélyezhető számláló készíthető.	+
3.	Az aszinkron RAM-ok az /WR alacsony szintje alatt írják be az adatot.	+
4.	Az processzorhoz a perifériától érkező interrupt kérés mindig érvényre jut.	-
5.	A MiniRISC processzor 3 regiszter címes architektúrával rendelkezik.	-

## Feladatok:

**F1.** (13p) Adott egy FSM az alábbi **kódolt állapotgráffival**. Végezze el az alábbi feladatokat!

<p><b>//A konstans és változó deklarációk</b> localparam [1:0] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11; reg [1:0] state; reg [1:0] next_state; <b>a.</b> Mealy vagy Moore modell szerint működik? (1p) ...<b>Mealy</b>.....</p> <p><b>b.</b> Adja meg az állapotregiszter Verilog leírását! <b>//Állapotregiszter</b> (2p): always@( ...<b>posedge clk</b>.....)  if (rst) state &lt;= ...<b>A</b>.....  else state &lt;= ...<b>next_state</b>.....</p>	<p><b>c. //Next_state logika</b> (6p): always@(...*.... ) case (state) A: next_state &lt;=...<b>B</b>;  B: <b>next_state &lt;= C</b>;  C: if(x) <b>next_state &lt;= D</b>; . else <b>next_state &lt;= A</b>;  D: <b>next_state &lt;= A</b>;  default: <b>next_state &lt;= A</b>; endcase <b>d.</b> Az FSM kimenete az állapotkód és a z változó. Adja meg a z kimenet Verilog leírását! Elkezdjük, folytassa! (2p) wire z;  assign <b>z = (state == C) &amp; ~x   (state == D);</b> <b>z = state[1] &amp; ~x   state[1] &amp; state[0];</b></p>
--	---

**e.** Az automata bemenetére x=0-át adunk folyamatosan. Milyen ismert funkcionális elemnek megfelelően viselkedik az FSM? Adja meg a nevét és tulajdonságait! (2p)  
...**számláló, modulusa 3, törölhető**.....

**F2.** (18p) A feladat egy páros reflexidő játék tervezése adatstruktúra-vezérlő felbontásban. A készülék nyomógombjai lenyomáskor 1 órajel hosszú impulzust adnak a rendszerórajellel szinkronban (nem kell megtervezni). A játékot a **START** nyomógombbal indítja a játékmester. Ennek hatására a készülék véletlenszerűen kigyújtja valamelyik játékos LED-jét (**LD0** vagy **LD1**). (Rendelkezésre áll egy külső 1 bites jel (**RND**), melynek állapota a START impulzus megjelenése után véletlenszerű). Ugyanekkor elindul **a másik játékoshoz tartozó 2** számjegyes pont számláló (BCD\_cnt0 vagy BCD\_cnt1) és 0.1sec-onként lép 1-et. (A léptetéshez adott egy külső 0.1 sec-onként 1 órajelű aktív **sig01s** jel.) A játékosok feladata, hogy a saját LED-jük kigyulladásakor minél gyorsabban nyomják le a nyomógombjukat (PB0 ill. PB1), hogy a másik játékos pontszámlálója minél kevesebbet lépjen. Amint az aktuális játékos lenyomta a nyomógombját, leáll a másik pontszámlálója, elindul a sajátja és kigyullad a másik játékos LED-je. Most neki kell minél gyorsabban lenyomni a nyomógombját. **A játék addig tart, amíg valamelyik játékos pont számlálója el nem éri a 99-et** (ez a játékos nyer), ekkor pontszámlálók megállnak, LD0 és LD1 kialszik.. Ezután a START újboli megnyomására kezdhet újra a játék. Az áramkör órajele egy néhány MHz-es clk jel (pontos értéke itt lényegtelen). A kijelzés megvalósításától az egyszerűsítés végett eltekintünk.

A feladat megoldását részfeladatokra bontottuk.

- a. Tervezzon meg egy BCD\_cnt, 10-es modulusú felfele számláló egységet! (Adja meg a Verilog leírását!) Legyen szinkron törölhető (rst), engedélyezhető (e)! A leírást alább elkezdjük, fejezze be! (5p)
- b. Példányosítson az a-pontbeli modulból kettőt-kettőt úgy, hogy azok *páronként egy 2 dekádos BCD számlálót alkossanak* (BCD\_cnt0L ill. BCD\_cnt1L a kisebb helyiértékű digit). Ezek a pont számlálók. A számlálókat törölje az rst és a vezérlő cnt\_cl jele is, 0.1sec-onként lépjen (sig\_01s), amelyiket a vezérlő engedélyezi a cnt\_e0 vagy cnt\_e1 jellel! (6p)

BCD\_cnt BCD\_cnt0L (.clk(clk), rst(rst | cntCl), .e(cnt\_e0 & sig\_01s.), .tc(tc0L), .q(q0L));

BCD\_cnt BCD\_cnt0H (.clk(clk), rst(rst | cntCl), .e(tc0L), .tc(tc0H), .q(q0H));

BCD\_cnt BCD\_cnt1L (.clk(clk), rst(rst | cntCl), .e(cnt\_e1 & sig\_01s.), .tc(tc1L), .q(q1L));

BCD\_cnt BCD\_cnt1H (.clk(clk), rst(rst | cntCl), .e(tc1L), .tc(tc1H), .q(q1H));

a. BCD számláló Verilog leírása:

```
module BCD_cnt ( input clk, rst, e, output tc,
output reg [3:0] q);
```

```
assign tc = ...e&(q == 4'd9);....
```

```
always @(...posedge clk...)
```

```
begin
```

```
if (rst) ....q<= 4'd0;....
```

```
else
```

```
if (...e...)
```

```
if (...tc.) ....q<= 4'd0;.....
```

```
else ...q <= q + 4'd1;.....
```


```
end
```

```
endmodule
```

c. Adja meg azt az f feltételt, amely jelzi, hogy két kaszkádosított számláló közül valamelyik végállapotban van! (a q0H, q0L, q1H, q1L jeleket használja) (1p)

```
assign f = ({q1H, q1L} == 8'h99) |
({q0H, q0L} == 8'h99);
```

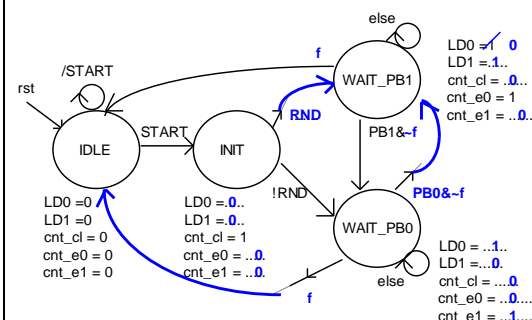d. Tervezze meg a vezérlő Moore állapotgráfját és rajzolja le! A rajzot elkezdjük, fejezze be! (Hiányzó állapotátmenetek (nyilak), hiányzó állapotátmeneti feltételek, hiányzó kimenetek! Feltétel nélküli állapotátmenet esetén ne írjon semmit a nyílra!) (6p)



IMSC (5p) Külön lapon adja meg a sig01s jelet előállító modul Verilog leírását! A modul a rendszer 16MHz-es órajeléből állítja elő a 0.1sec-onként 1 órajelig aktív sig01s jelet.


Megoldás 1.

```
module msec01(input clk, rst, output sig01s)
reg[20:0] q;
localparam ini_value = 21'd1_599_999;
assign sig01s = (q == 21'd0);
always @(posedge clk)
if(rst | sig01s) q <= ini_value;
else q <= q + 21'd1;
endmodule
```

Megoldás 2.

```
module msec01(input clk, rst, output sig01s)
reg[20:0] q;
localparam max_value = 21'd1_599_999;
assign sig01s = (q == max_value);
always @(posedge clk)
if(rst | sig01s) q <= 21'd0;
else q <= q + 21'd1;
endmodule
```

F3(17p) Egy külső adatfogadó egységet kell kezelni a MiniRISC processzorhoz illesztett logika segítségével. A külső egység 4 bites részletekben képes 8 bites adatokat fogadni a PD3-0 adatvonalain. Egy BUSY jellel jelzi, amikor nem képes adat fogadására. A 8 bites adat beírása két DWR impulzussal történik. Az alsó 4 bitjét az első DWR, felső 4 bitjét a második DWR impulzus lefutó éle írja be. A 2. DWR hatására a BUSY jel 1-be áll, amíg a periféria újabb adat fogadására nem képes. A DWR impulzus minimális hossza legalább 1 MiniRISC Tclk.

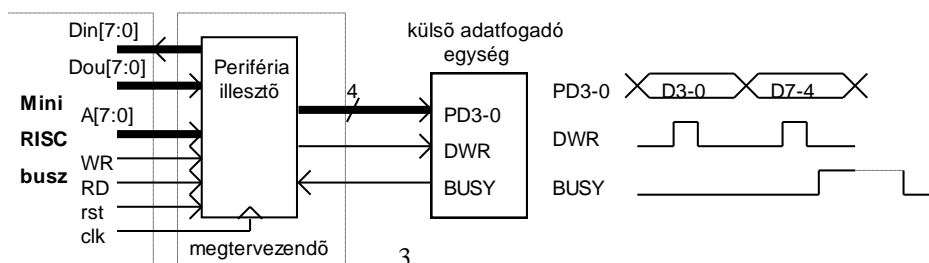

Ehhez a külső egységhez kell periféria illesztő logikát tervezni a MiniRISC buszra (A[7:0], Din[7:0], Dou[7:0], RD, WR, IRQ, clk, rst). A periféria illesztő parancs regiszterrel (PR), státuszregiszterrel (SR) és egy adatregiszterrel (DR) rendelkezik. A DWR impulzus előállítására a parancsregiszter beíró jelét használjuk (DWR = PR\_wr, a kiírt adat értéke lényegtelen). A periféria BUSY jelének aktuális értéke a státuszregiszter D0 bitjén olvasható be, a többi bit értéke a beolvasáskor bármi lehet. Az 4 bites adatot az illesztő adatregiszterének alsó 4 bitjére kell kiírni, a felső 4 bit értéke tetszőleges lehet. Az adat regiszter visszaolvasható. A periféria báziscíme 0xD0. A programozói felülete a következő:

funkció	Cím	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	olvasható/írható
Parancs regiszter PR	Báziscím + 0	x x x x x x x x	W ( <b>PR_wr</b> )
Státusz regiszter SR	Báziscím + 1	x x x x x x x BUSY	R ( <b>SR_rd</b> )
Adat regiszter DR	Báziscím + 2	x x x x PD3 PD2 PD1 PD0	W/R ( <b>DR_wr</b> , <b>DR_rd</b> ),

- a. Tervezze meg Verilog nyelven a periféria parancs regiszterbe írást engedélyező **PR\_wr**, a státusz regiszter és az adatregiszter olvasását engedélyező **SR\_rd** és **DR\_rd** jeleit, továbbá a kimeneti adatregiszter írását engedélyező **DR\_wr** jelet! (6p)

parameter base\_addr = ...**8'hD0**;

// a periféria kezdőcíme

assign psel = ...(**base\_addr >> 2**) == (**A >> 2**);

assign PR\_wr = ...**psel & (A[1:0] == 2'b00) & WR**;

assign SR\_rd = ...**psel & (A[1:0] == 2'b01) & RD**;

assign DR\_rd = ...**psel & (A[1:0] == 2'b10) & RD**;

assign DR\_wr = ...**psel & (A[1:0] == 2'b10) & WR**;

- b. Adja meg Verilog nyelven az adatregiszter leírását! Az adatregiszter 4 bites, a **Dou[3:0]** íródik bele, ha a **DR\_wr** jel aktív. Az **rst** jel törli. Elkezdjük, folytassa! (2p)

- c. Adja meg Verilog nyelven a státusz regiszter és adat regiszter visszaolvasásához szükséges logikát! Elkezdjük, folytassa! (2p)

<p>b. reg [3:0] q;</p> <p>always @(posedge clk)</p> <p>if( rst) q &lt;= 4'b0000;</p> <p>else</p> <p>if(..<b>DR_wr</b>.) q &lt;= ..<b>Dou[3:0]</b>;</p> <p>assign PD = q;</p>	<p>c. always(*)</p> <p>case({SR_rd, DR_rd})</p> <p>2'b10: Din[0] &lt;= ...<b>BUSY</b>;</p> <p>2'b01: Din[3:0] &lt;=...<b>q</b>;<b>(PD is jó)</b></p> <p>default: Din &lt;= 8'h.<b>00</b>;</p> <p>endcase</p>
<p>Folytassa az assembly programhoz szükséges definíciókat! (1p)</p> <p>DEF PR 0xD0</p> <p>DEF SR ..<b>0xD1</b>...</p> <p>DEF DR ..<b>0xD2</b>....</p> <p>DEF BUSY ...<b>0x01</b>....</p> <p>DATA</p> <p>DatArrLen: DB 0x06</p> <p>DatArr: DB 0xaa, 0xfd, 0xbf, 0x75, 0x79, 0x55</p> <p>CODE</p>	<p>e. Írjon meg egy olyan szubrutint, amely az r0 regiszterben megadott 8 bites adatot két 4 bites részletben kiírja a perifériára, ha az nem foglalt! (2p)</p> <p>DatWR: mov r2, ..<b>SR</b>..... ;státusz olvasás</p> <p>tst r2, #<b>BUSY</b>... ;BUSY bit tesztelése</p> <p>jnz DatWR..... ;vissza, ha még foglalt</p> <p>mov DR, r0..... ;adat alsó 4 bit kiírása DR-be</p> <p>mov PR, r0 ;DWR generálás</p> <p>swp r0..... ;felső alsó 4 bit csere</p> <p>mov DR, r0..... ;adat felső 4 bit kiírása DR-be</p> <p>mov PR, r0 ;DWR generálás</p> <p>rts..... ;visszatérés</p>

- f. Az előbbi szubrutint felhasználva írjon olyan program részletet, amely a d-pontnál definiált **DatArr** területről kiír a **DatArrLen** címen található számú adatot a perifériára! (**DatArrLen > 0** és **DatArrLen < 32**) (4p)

ArrWr: mov r10, #**DatArrLen**. ;tömb hossz címének betöltése

mov r10, (**r10**).... ;tömb hossz beolvasása

mov r11, #**DatArr**. ;tömb címének betöltése

loop: mov r0, (**r11**) ;adat beolvasása a memóriából

jsr DatWR.... ;adat kiírása a perifériára

add r11, #1.... ;cím növelés

sub r10, #1.... ;adat számláló csökkentés

jnz loop..... ;vissza, ha van még adat

**IMSC** (5p) A külső egység kezelése a fenti módon kicsit nehézkes. Használjon az illesztő eredeti 4 bites adatregisztere helyett 8 biteset, így a teljes 8 bites adat egyszerre beleírható! Tervezzon utána olyan logikát, amely a külső egység 4 bites PD[3:0] adat bemenetére az adatregiszterbe írás (DR\_wr) után az adatregiszter alsó 4 bitjét kapcsolja, a DWR impulzus (PR\_wr) kiadása után pedig a felső 4 bitjét.

```

wire [3:0] PD
reg sel;
reg [7:0] dreg;
always @(posedge clk)
begin
    if(rst)
        begin
            sel <= 1'b0;
            dreg <= 8'h0;
        end
    else
        if(DR_wr)
            begin
                sel <= 1'b0;
                dreg <= Dou;
            end
        else
            if(PR_wr) sel <= 1'b1;
end

```

assign PD = sel ? dreg[7:4] : dreg[3:0];

(Biztonságosabb volna a sel jel egy órajellett történő késleltetése, de ezt ne várjuk el a hallgatóktól.)

**Rendelkezésre álló idő: 100 perc**