



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika

VIMIAA01

Fehér Béla
BME MIT

Véges állapotú vezérlők tervezése

- **A tervezés menete:**
 - Specifikáció analízálása, teljes megértése (gondolat kísérlet a működésre)
 - A megértési folyamat során az állapot diagram vagy az előzetes állapottábla felvétele
→ lényegében itt dől el a terv helyessége
 - A továbbiak is fontos technológiai lépések, de a megoldás minőségét már nem annyira befolyásolják
 - Állapotminimalizálás
 - Állapotkódolás
 - Állapotátmeneti logika specifikálása
 - Kimeneti logika specifikálása

Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Állapotminimalizálás:**

- Sok esetben a specifikáció alapján felrajzolt állapot diagram/előzetes állapottábla tartalmaz(hat) redundáns állapotokat.
- Ez természetes, hiszen elsősorban a feladat pontos megértésére törekedtünk, nem pedig azonnal a legkedvezőbb verzió megtalálására
- Az állapotminimalizálás alapja az állapotok közötti tulajdonságok kiértékelése az állapotgép típusa szerint
 - TSH: Teljesen specifikált hálózat
 - NTSH: Nem teljesen specifikált hálózat

Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Állapotminimalizálás:**
 - TSH: Teljesen Specifikált Hálózat
 - Minden állapotban a következő állapot/kimenet előírt érték
 - Tulajdonság: EKVIVALENS ÁLLAPOTOK
 - NTSH: Nem Teljesen Specifikált Hálózatok
 - Az állapotátmenetek/kimenetek nem teljesen specifikáltak, néhány esetben lehet közömbös bejegyzés (don't care) (pl. egy reakcióidő mérő kimenete a START-STOP között lehet kikapcsolt 0, vagy tetszőleges futó idő számláló)
 - Tulajdonság: KOMPATIBILIS ÁLLAPOTOK
 - A továbbiakban csak a TSH esettel foglalkozunk

Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Állapotminimalizálás TSH-ban:**
 - EKVIVALENS állapotpárok (jele \equiv)
 - Az adott állapotokban azonos bemenetre azonos a kimenet
 - Az adott állapotokból azonos bemenetre ekvivalens állapotokba lépnek tovább
 - Ekvivalencia tulajdonság:
 - Reflexív: $A \equiv A$
 - Szimmetrikus: $A \equiv B \rightarrow B \equiv A$
 - Tranzitív: $A \equiv B$ és $A \equiv C \rightarrow B \equiv C$
 - Diszjunktív ekvivalencia osztályok
→ Maximális Ekvivalencia Osztályok (MEO)

Véges állapotú vezérlők tervezése


- **Állapotminimalizálás TSH-ban, MEO generálása**
 - Partíció finomítás
 1. Az összes állapot képez egy közös kiinduló partíciót
 2. Eltérő kimenetek alapján szétválogatjuk → új partíciók
 3. Felírjuk a következő állapotok partícióit minden állapothoz
 4. Ellenőrizzük a továbblépési előírás zártságát a következő állapotok partíciói alapján
 5. Teljesül mindenhol az EKV állapotba továbblépés? → KÉSZ
 6. Ha nem, újabb szétválogatás (partíció finomítás) és ismétlés a 3. ponttól

Véges állapotú vezérlők tervezése

- Példa állapotminimalizálásra MEO generálásával
- Feladat: Tetszőleges méretű (bitszámú) bináris számról eldönteni, hogy osztható-e 3-mal?
- Előzetes megjegyzések:
 - 0 osztható, tehát egy ilyen állapotból indulunk
 - 11 osztható, 110, 1100, 11000, 1100000..., tetszőleges számú 0 után osztható 3, 6, 12, 24...
 - 11 osztható, 1111, 111111, .. Azaz páros számú 1 után osztható (3, 15, 63...
 - 1001 osztható, 10010, 1001000... tetszőleges számú 0 után osztható 9, 18, 36, 72...
 - 10101 osztható, tehát 21, 42, 84....

Véges állapotú vezérlők tervezése

- Tehát a bejövő bitek számolása segíthet
- Működés: MSb..... 2^5 , 2^4 , 2^3 , 2^2 , 2^1 , 2^0 LSb-vel kezdve
- Az állapotok jelölése:
 - e páros, o páratlan sorszámú bit érkezett (első bit (2^0) páratlan!)
 - m0, m1, m2, a maradék abban az állapotban 0, 1, 2
 - /0, /1, a kimenet értéke, m0-nál 1, m1, m2-nél 0
 - Pl. om2/0, a páratlan sorszámú bit beérkezése után az aktuális maradék értéke 2, ezért a kimenet 0.

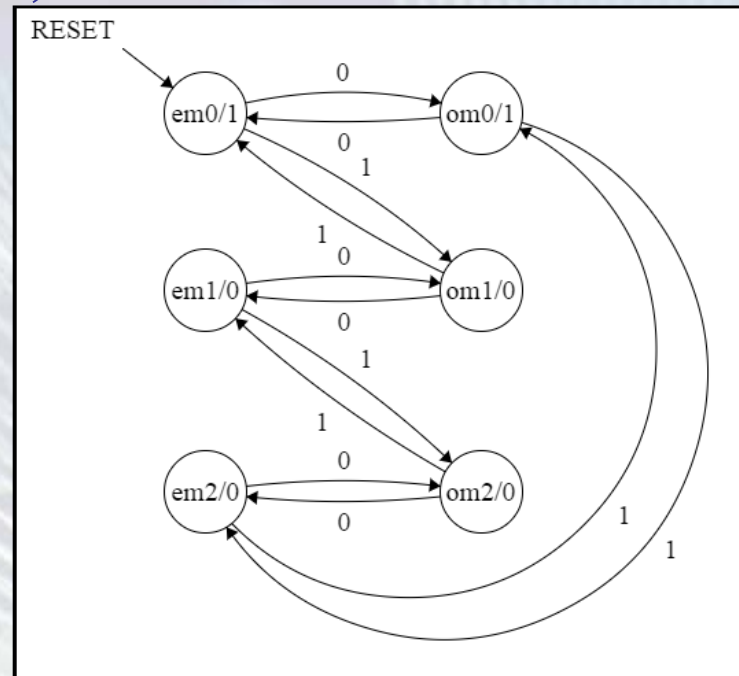

Véges állapotú vezérlők tervezése

- **A teljes állapot halmaz: (6 állapot)**
 - em0/1, om0/1, em1/0, om1/0, em2/0, om2/0
 - Kiindulás: Kimenet alapján 2 partíció
P01 (em0/1, om0/1), P02(em1/0, om1/0, em2/0, om2/0)

	P01		P02			
INPUT	em0/1	om0/1	em1/0	om1/0	em2/0	om2/0
0	P01	P01	P02	P02	P02	P02
1	P02	P02	P02	P01	P01	P02


- Ellenőrzés: A P02 partíció nem zárt a sárgával jelölt állapotátmenetek miatt → További partíció finomítás

	P11		P12		P13	
INPUT	em0/1	om0/1	em1/0	om2/0	om1/0	em2/0
0	P11	P11	P13	P13	P12	P12
1	P13	P13	P12	P12	P11	P11

- $em0 \equiv om0$; $em1 \equiv om2$; $em2 \equiv om1$;

Véges állapotú vezérlők tervezése

 - **3 MEO: P11, P12, P13, mindegyik 2-2 állapottal**
 - $em0 \equiv om0$; $em1 \equiv om2$; $em2 \equiv om1$;
- **Ezek összevonhatók, pl. P1, P2, P3 néven**
- **Az új állapotdiagram:**



- A 3 állapotra redukált működés egyszerűbben realizálható, a rendszer áttekinthetőbb
- Mindig vizsgáljuk meg az állapot minimalizálás lehetőséget (a fejlesztőrendszerek egy része képes rá)

Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Állapotkódolás: M állapotot kell kódolni**
- **Minimum $n = \lceil \log_2 M \rceil$ bit kell ehhez**

$$N = \frac{\binom{2^n}{M} M!}{n! 2^n}$$

- $(n=2, M=4, N=3), (n=3, M=5, N=140), (n=3, M=8, N=840)$
- Nagyon nagy számú kódolási variációs lehetőség
- Minimális bitszám: (Bináris, Gray vagy más kiosztás)
 - Kevés FF, de esetleg bonyolult függvények (Áll. át. + kim)
- Több bit használata (1-az-N-ből, 2-az-N-ből, kimeneti)
 - Több FF, de összességében gyakran egyszerűbb logika




Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Állapotkódolás**
- **Nem vizsgáljuk meg az összes lehetséges verziót**
 - Manapság nem szempont a **speciális egyedi** előnyök kihasználása fáradságos analízissel
 - Az állapotkódok kijelölését gyakran a fejlesztőrendszerre hagyjuk (Synt. Opt.: Auto), az eredményt értékeljük: sebesség, erőforrásigény
 - Ha nem megfelelő, akkor előírásokat tehetünk:
 - Kompakt, bináris, a szokásos sorrendű kijelöléssel
 - Gray, ahol a hosszabb állapotsorozatokot így jelöli ki
 - 1-az-N-ből kódolás, (One-Hot) sok FF, egyszerű logika
 - 2-az-N-ből, hasonló, mint az előző, de kevesebb FF kell
 - Kimenet szerinti kódolás, azaz a kimenőjeleket közvetlenül az állapotbitekkel realizáljuk

Véges állapotú vezérlők tervezése

- 1-az-N-ből kódolás előnyei
 - Közvetlen kapcsolat az állapot és a realizáció között

Általános struktúra

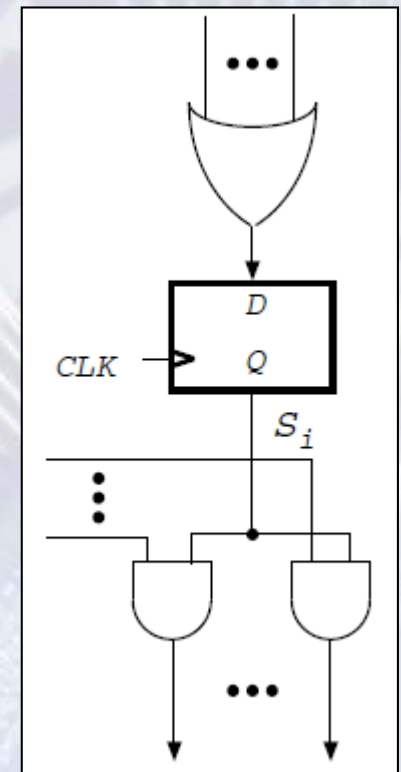 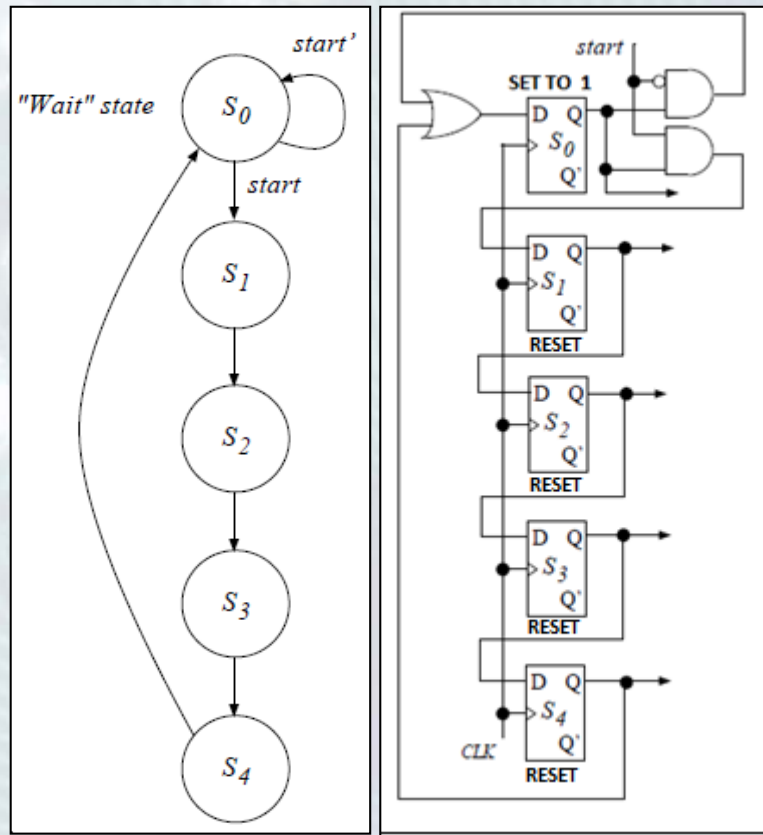


Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Az állapotkódolás mellékterméke**
 - Gyakran maradnak nem használt állapotkódok, ezeket a működés szempontjából tekinthetjük illegális állapotoknak.
 - Elméletileg ezeket soha nem veszi fel a rendszer
 - Elméletileg...(pl. BCD számláló töltése 12-vel 1100, mi legyen a következő állapot?)
 - Bármilyen zavar (táp, külső sugárzás, nagy energiájú alfa részecske), \rightarrow "soft error", a FF állapotot vált, mi történik?
 - Mi a jó stratégia?
 - Szükséges foglalkozni vele?
 - Mikor kell kezelni?
 - Mi a biztonsági kérdés?

Véges állapotú vezérlők tervezése

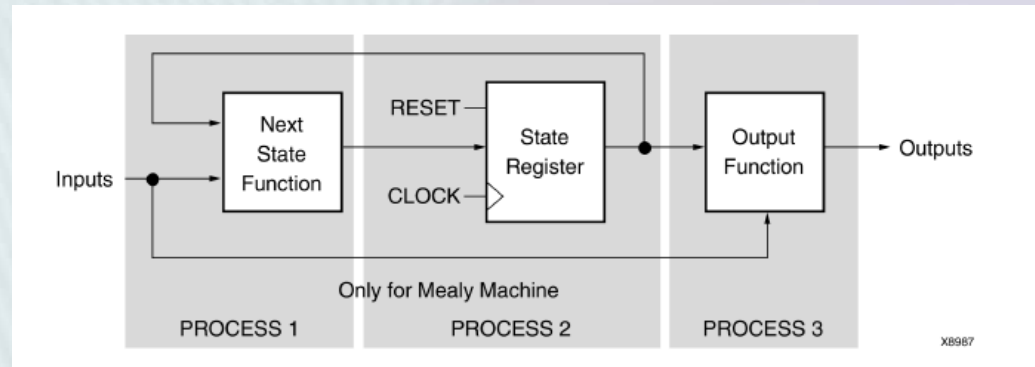- Javasolt Verilog HDL kódolási technika
 - 3 független always blokk



```
always @(*)
begin
  case (state)
    A: nextstate <= B;
    B: nextstate <= C;
    C: nextstate <= A;
    default:
      nextstate <= A;
  endcase
end
```

```
parameter A = 2'b00;
parameter B = 2'b01;
parameter C = 2'b10;




reg [1:0] state, nextstate;

always @ (posedge clk)
begin
  if (rst) state <= A;
  else state <= nextstate;
end
```

```
always @(*)
  case (state)
    A: out <= 1'b0;
    B: out <= 1'b1;
    C: out <= 1'b1;
    default: out <= 1'b0;
  endcase
```

Véges állapotú vezérlők tervezése

   - Speciális esetek
- Mintafelismerő több mintára
 - Pl. az 1001 és a 010 minták egyidejű figyelése
 - Triviális verzió: Független mintafelismerők párhuzamos működtetése
 - Jobb verzió: Felismerés együttes állapotdiagramban



Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Speciális esetek**
- **Hierarchikus vezérlőegységek**
 - Alkalmazástól függően esetleg az állapot sorozat túl sok állapotból állhat egyszerű egyszintű realizációnál
 - Pl. kerékpár hátsó világítás
 - Funkciók:
 - Kikapcsolt
 - Futófény
 - Villog
 - Világít



Véges állapotú vezérlők tervezése

- **Két verzió:**
 - Közvetlen egyszintű állapotgép (kb. 30 állapot)
 - Szintézis opció: FSM kódolás Auto
 - Szintézis opció:FSM kódolás User
 - Hierarchikus vezérlési struktúra
 - Felső szint:Üzem mód beállítás (1-az-N-ből kódolás)
 - Alsó szint: Villogás, futófény (egyszerű bináris számláló)

Közvetlen egyszintű állapotgép

- Működés minden fázisa egy-egy állapotsorozat
- Kikapcsolt → Futófény → Villog → Világít → Kikapcs
- Összesen kb. 30 állapot, egy-egy lokális ciklussal
- PULSE lépteti tovább a következő ciklusba
- Egyetlen case szerkezet
- Működik...

```
reg [4:0] state;
always @ (posedge clk)
if (rst) state <= 5'h00;
else
case (state)
5'h00: if (pulse) state <= 5'h01; else state <= 5'h00; // Az első 12 állapotban
5'h01: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h02; // gyors pásztázó villogás,
5'h02: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h03;
5'h03: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h04;
5'h04: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h05;
5'h05: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h06;
5'h06: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h07;
5'h07: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h08;
5'h08: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h09;
5'h09: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h0a;
5'h0a: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h0b;
5'h0b: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h0c;
5'h0c: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h01;

5'h0d: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h00; // Nem használt állapotok
5'h0e: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h00;
5'h0f: if (pulse) state <= 5'h10; else state <= 5'h00;

5'h10: if (pulse) state <= 5'h1f; else state <= 5'h11; // A második 16 állapotban
5'h11: if (pulse) state <= 5'h1f; else state <= 5'h12; // 4 órajel bekapcsolás,
5'h12: if (pulse) state <= 5'h1f; else state <= 5'h13; // és 4 órajel kikapcsolás
5'h13: if (pulse) state <= 5'h1f; else state <= 5'h14;
5'h14: if (pulse) state <= 5'h1f; else state <= 5'h15;
5'h15: if (pulse) state <= 5'h1f; else state <= 5'h16;
```

Hierarchikus verzió

- **Hierarchikus vezérlés**

- Felső szint: Módvezérlő állapotgép (1-a-4-ből kódolás)
- Alsó: Villogás ütemezés állapotgép (bináris számláló)
- **Mode0**: LED OFF
- **Mode1**: Működés
cnt[0] bit ütemében
- **Mode2**: Működése
cnt[2] bit ütemében
(1/4 frekvencia)
- **Mode3**: LED ON

```
// Üzem mód vezérlő egység
// A működésnek megfelelően a 4 üzemmód között választ
// A nyomógomb hatására váltott üzemmódot,
// a mode változó értékei 0001, 0010, 0100, 1000

reg [3:0] mode;

always @ (posedge clk)
if (rst) mode <= 4'h1;
else
    if (pulse) mode <= {mode[2:0], mode[3]}; // Nem a


// Villogás ütemezés az órajel leosztásával
// 1. üzemmódban a cnt[0], 2. üzemmódban a cnt[2] ütemezés
// 1. üzemmódban a modulus csökkentve 12-re, a J_J_K

reg [3:0] cnt;
always @ (posedge clk)
if (rst) cnt <= 4'h0;
else if (mode[1] & (cnt == 4'hb)) cnt <= 4'h0;
else cnt <= cnt + 1;
```


Hierarchikus verzió

- **Hierarchikus vezérlési struktúra**

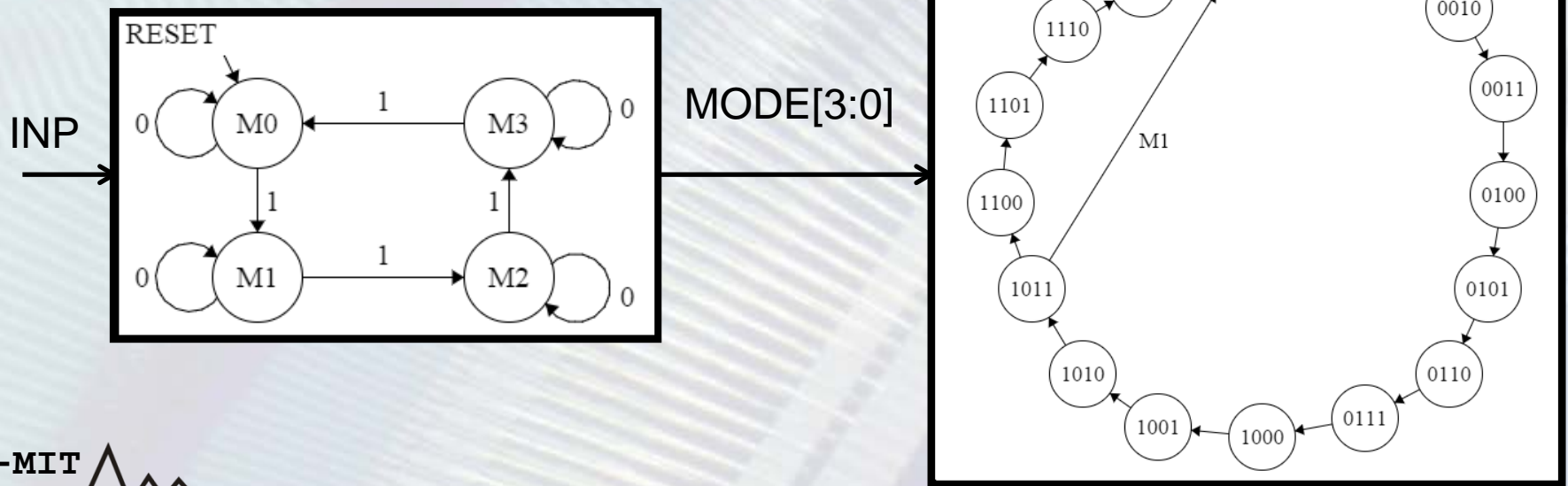- Felső szint: Üzem módbeállítás (1-az-N-ből kódolás)
- Alsó szint: Villogás, futófény (egyszerű bináris számláló)
- Kimenet:
 - Futófény: cnt[0]-val ütemezve, gyors léptetés 3 LED-en, B B K J J K B B K J J K, 12 ütem alatt
 - Villogás: cnt[2]-vel ütemezve, lassabb közös villogtatás



Eredmények elemzése

- Az XST szintézis eszköz riportja
- 1a. verzió: Nem adtunk meg állapotkódokat, csak leírtuk a működést (felsoroltuk „state[4:0]” értékeit)
→ Felismeri, hogy ez lehet egy FSM

```
Found finite state machine <FSM_0> for signal <state>.
```

States	29	
Transitions	58	
Inputs	1	
Outputs	15	
Clock	clk	(rising_edge)
Reset	rst	(positive)
Reset type	synchronous	
Reset State	00000	
Encoding	automatic	
Implementation	LUT	

```
Summary:  
inferred 1 Finite State Machine(s).
```

```
Analyzing FSM <FSM_0> for best encoding.  
Optimizing FSM <state/FSM> on signal <st
```

State	Encoding
00000	00000000000000000000000000000001
00001	00000000000000000000000000000010
00010	000000000000000000000000000001000
00011	0000000000000000000000000000010000
00100	00000000000000000000000000000100000
00101	000000000000000000000000000001000000
00110	0000000000000000000000000000010000000
00111	00000000000000000000000000000100000000
01000	000000000000000000000000000001000000000
01001	0000000000000000000000000000010000000000
01010	00000000000000000000000000000100000000000
01011	000000000000000000000000000001000000000000
01100	0000000000000000000000000000010000000000000
01101	unreached
01110	unreached
01111	unreached
10000	0000000000000000000000000000000100
10001	000000000000000000000000000000000000
10010	0000000000000000000000000000000000000
10011	00000000000000000000000000000000000000
10100	000000000000000000000000000000000000000
10101	00
10110	00

- Az automatikus állapotkódolás megengedi, hogy az 1-az-N-ből kódolásra áttérjen

Eredmények elemzése

- Az XST szintézis eszköz riportja
- 1b. verzió: Nem adtunk meg állapotkódokat, csak leírtuk a működést (felsoroltuk „state[4:0]” értékeit) → Felismeri, hogy ez lehet egy FSM
- De nincs megengedve, hogy optimalizáljon, ezért az előírt feltételekkel dolgozik

Found finite state machine <FSM_0> for

States	29
Transitions	58
Inputs	1
Outputs	15
Clock	clk
Reset	rst
Reset type	synchronous
Reset State	00000
Encoding	user
Implementation	LUT

Optimizing FSM <state/FSM> on signal <state[1:5]> with user encoding.

State	Encoding
-------	----------

00000	00000
00001	00001
00010	00010
00011	00011
00100	00100
00101	00101
00110	00110
00111	00111
01000	01000
01001	01001
01010	01010
01011	01011
01100	01100
01101	unreached
01110	unreached
01111	unreached
10000	10000
10001	10001

Eredmények elemzése

- Az XST szintézis eszköz riportja
- 2. verzió: Nem írtunk elő állapotkódokat, csak leírtuk a működést →
Nem ismer fel FSM-et, csak egyedi logikai egységeket

```
Synthesizing Unit <bicycle_rear>.  
  Related source file is "../bicycle_rear.v".  
  Found 4-bit up counter for signal <cnt>.  
  Found 4-bit register for signal <mode>.  
  Summary:  
    inferred   1 Counter(s).  
    inferred   4 D-type flip-flop(s).  
Unit <bicycle_rear> synthesized.
```

- Nem alkalmazza azokat a módszereket, amik az FSM optimalizációra szolgálnak

Kimeneti LED-ek vezérlése

- **Mindkét esetben az állapotértékek alapján**
 - Moore modell, az egyszintű vezérlőre mutatva
 - FUTÓFÉNY: 3 LED-en (JOBB – KÖZÉP – BAL)
 - Minden más üzemmódban COMMON, azaz mind a 3 LED együttesen működik

```
// A LED vezérlés az állapotok alapján kiválogatva
assign common = (state == 5'h10) | (state == 5'h11) | (state == 5'h12) | (state == 5'h13) |
                (state == 5'h18) | (state == 5'h19) | (state == 5'h1a) | (state == 5'h1b) |
                (state == 5'h1f) ;

// Jobb oldali LED-ek
assign led[7:6] = {2{(state == 5'h01) | (state == 5'h03) | common}};

// Középső LED-ek
assign led[5:4] = {2{(state == 5'h05) | (state == 5'h0b) | common}};

// Bal oldali LED-ek
assign led[3:2] = {2{(state == 5'h07) | (state == 5'h09) | common}};
```

Minőségi paraméterek

- Erőforrásigény, működési sebesség
- 1.a verzió, FSM encoding: Auto (One Hot)

Device Utilization Summary (estimated values)			
Logic Utilization	Used	Available	Utilization
Number of Slices	24	2448	0%
Number of Slice Flip Flops	31	4896	0%
Number of 4 input LUTs	42	4896	0%
Number of bonded IOBs	11	108	10%
Number of GCLKs	1	24	4%

Minimum period: 4.314ns (Maximum Frequency: 231.786MHz)
Minimum input arrival time before clock: 5.037ns
Maximum output required time after clock: 7.439ns
Maximum combinational path delay: No path found

- 1.b verzió, FSM encoding: User (Bináris)

Device Utilization Summary (estimated values)			
Logic Utilization	Used	Available	Utilization
Number of Slices	16	2448	0%
Number of Slice Flip Flops	7	4896	0%
Number of 4 input LUTs	31	4896	0%
Number of bonded IOBs	11	108	10%
Number of GCLKs	1	24	4%

Minimum period: 6.070ns (Maximum Frequency: 164.745MHz)
Minimum input arrival time before clock: 6.791ns
Maximum output required time after clock: 6.722ns
Maximum combinational path delay: No path found


- 2. verzió Hierarchikus terv (SHR + CNT)

Device Utilization Summary (estimated values)			
Logic Utilization	Used	Available	Utilization
Number of Slices	8	2448	0%
Number of Slice Flip Flops	10	4896	0%
Number of 4 input LUTs	14	4896	0%
Number of bonded IOBs	11	108	10%
Number of GCLKs	1	24	4%

Minimum period: 4.445ns (Maximum Frequency: 224.972MHz)
Minimum input arrival time before clock: 4.308ns
Maximum output required time after clock: 7.136ns
Maximum combinational path delay: No path found



Programozható logika: Az FPGA

- Digitális eszközök típusai

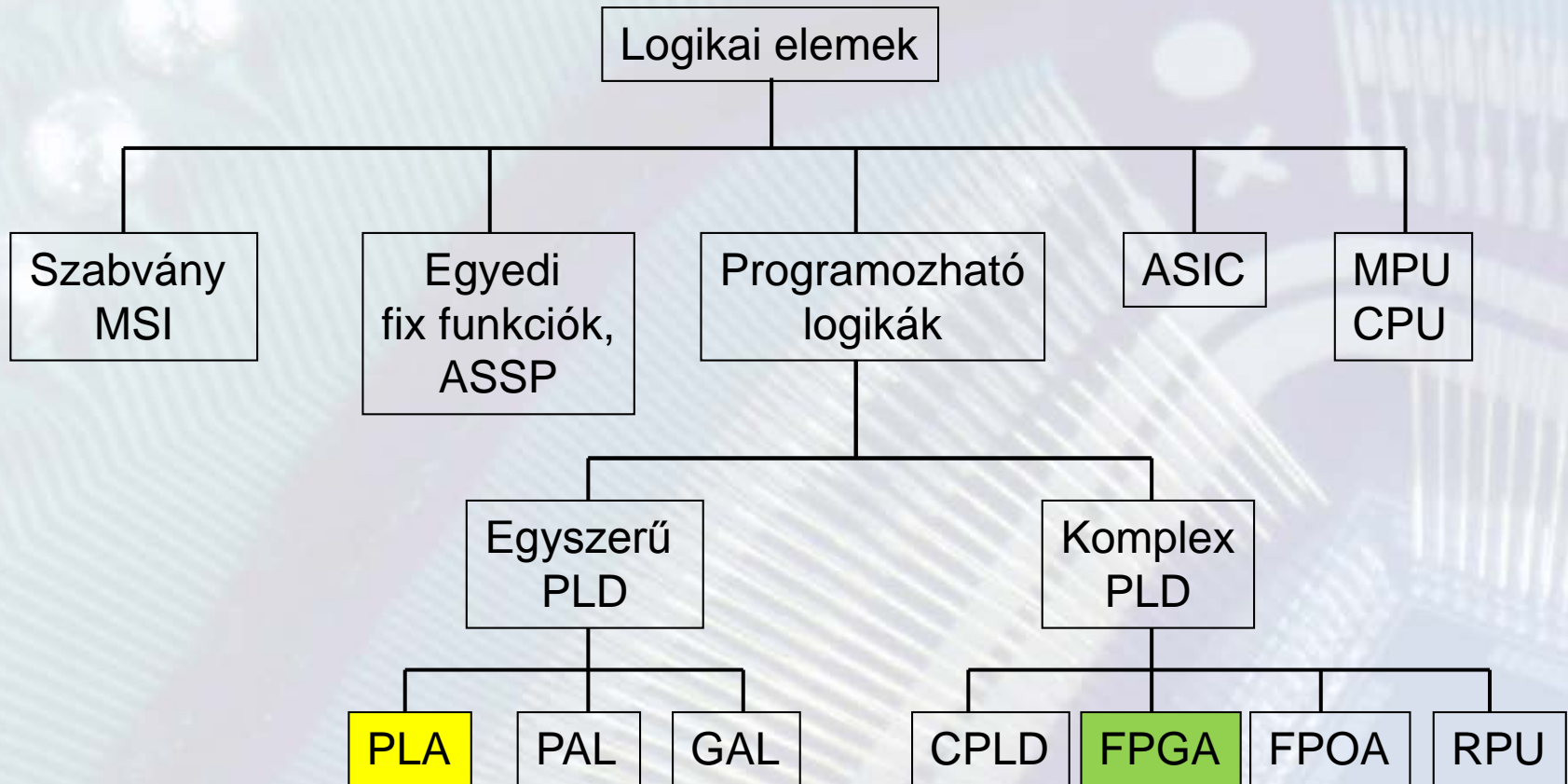

Programozható logika: FPGA

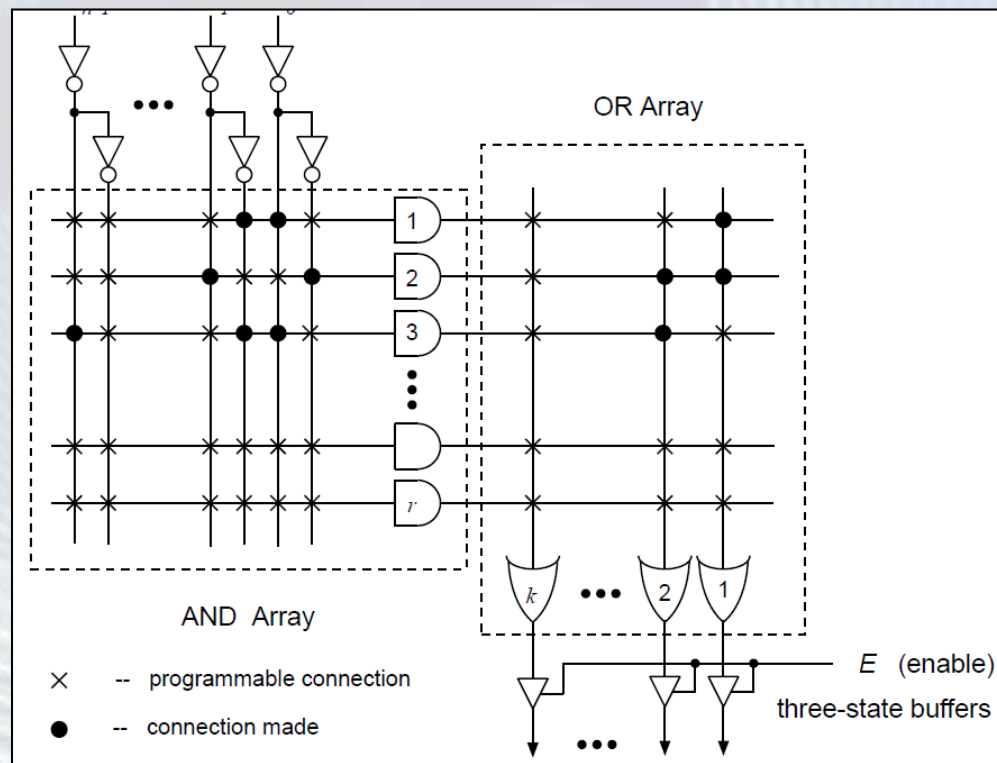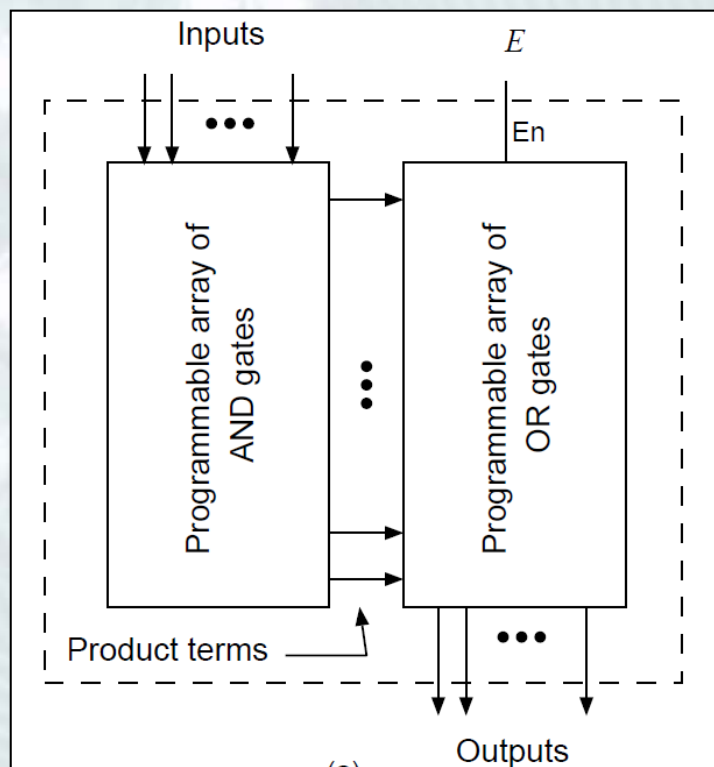
- **Korai programozható logikák:**
 - **PLA: Programmable Logic Array, kétszintű AND-OR**



- **Közvetlen kétszintű realizáció, teljes változó használat, bemenet/kimenet leképezés**


FPGA felépítés

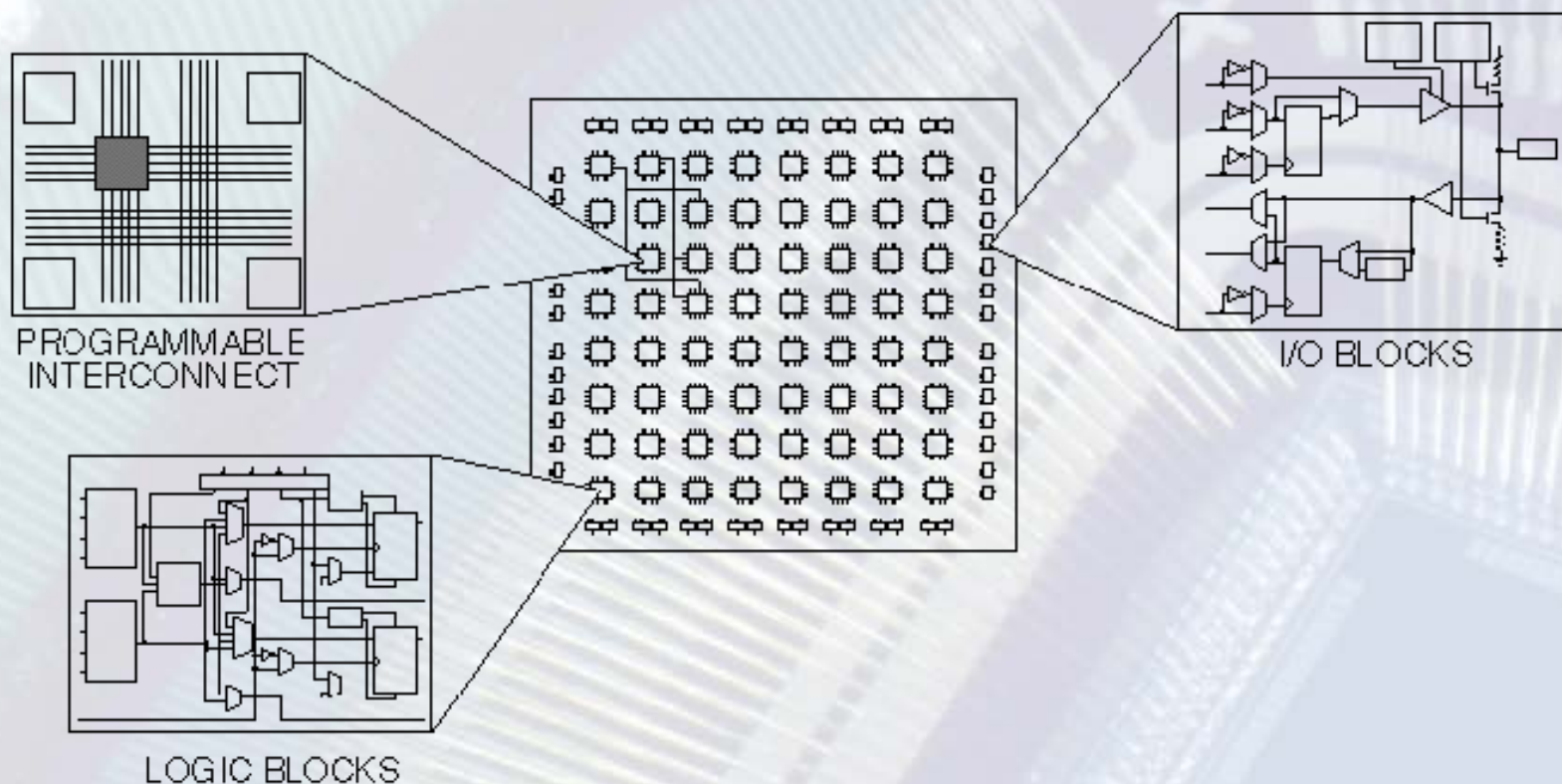- Általános felépítés
 - Logikai blokkok, huzalozás, I/O blokkok




A logikai blokk

- A logikai blokk felépítése
- Elemi kombinációs és elemi szekvenciális alapelemek
- Az alap erőforrás a Logic Cell $LC = 1 \text{ LUT} + 1 \text{ FF}$
- LUT4
 - tetszőleges 4 változós fgv.
 - 1 változóra hazardmentes
 - Végrehajtási idő bemeneti jel és logikai komplexitás invariáns
- DFF
 - Élvezérelt, $\uparrow\downarrow$, órajel eng.
 - Szink/Aszink. SET/RESET
- Független kombinációs és regiszteres kimenet, vagy 2:1 MUX választ, hogy kombinációs vagy szekvenciális kimenet

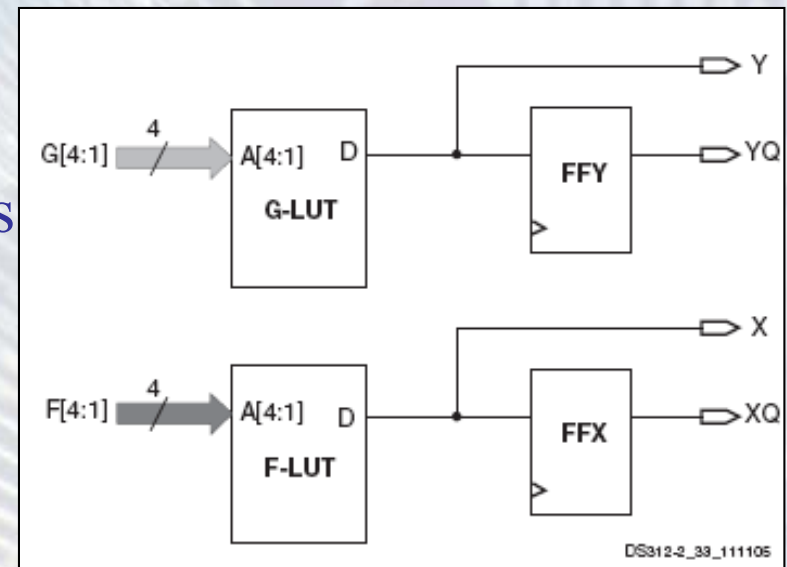


A logikai blokk

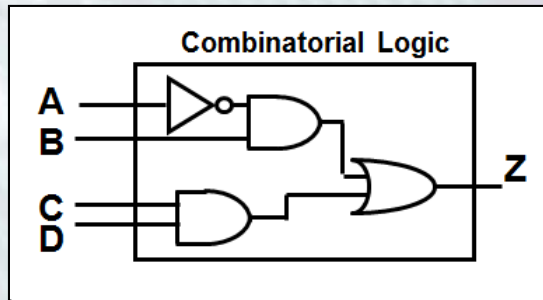- A LUT4 funkcionalitása: Egy táblázatnak tekintjük
- Tetszőleges tartalom betölthető
 - A komplexitás a bemenetek számában korlátos, nem a logikai függvény összetettségében




BEMENETEK				KIM
A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

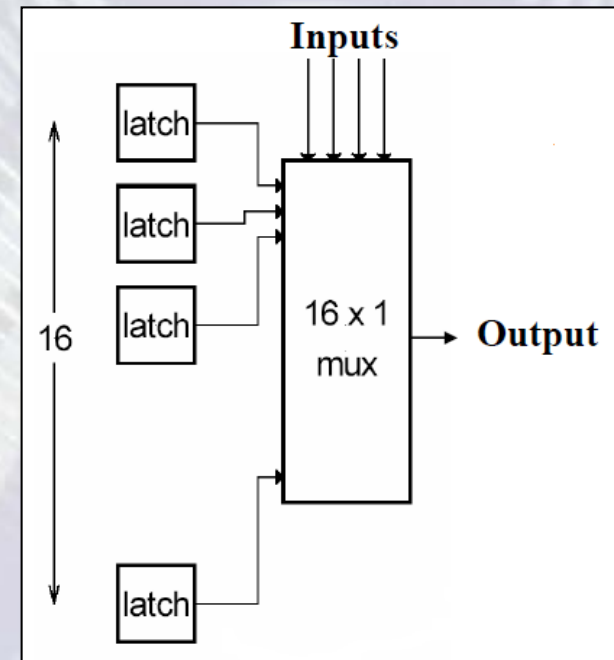


A logikai blokk használata

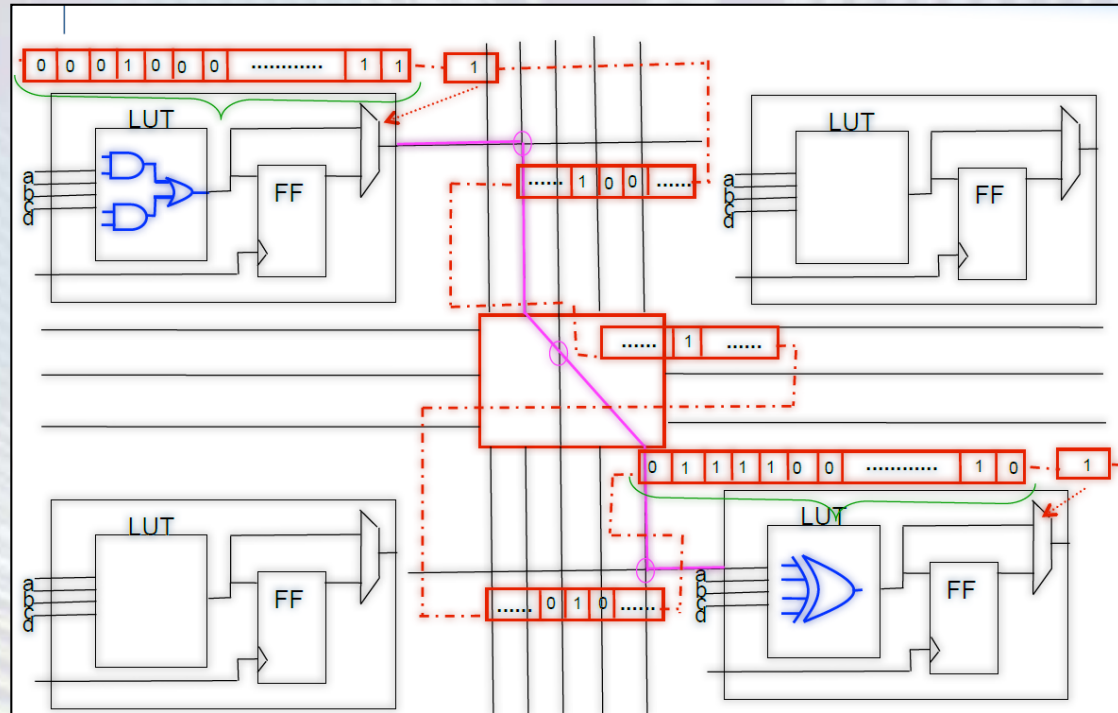- Egy mintaáramkör realizációja
 - Logika felosztása 4bemenetű, 1 kimenetű funkciókra
 - A „kis” funkciók elhelyezése egy-egy LUT-ban
 - Szükséges kapcsolatok huzalozásának kialakítása
 - Konfigurációs (programozó) bitek generálása és betöltése
 - A kívánt funkcióra felprogramozott eszköz használata




A logikai blokk használata

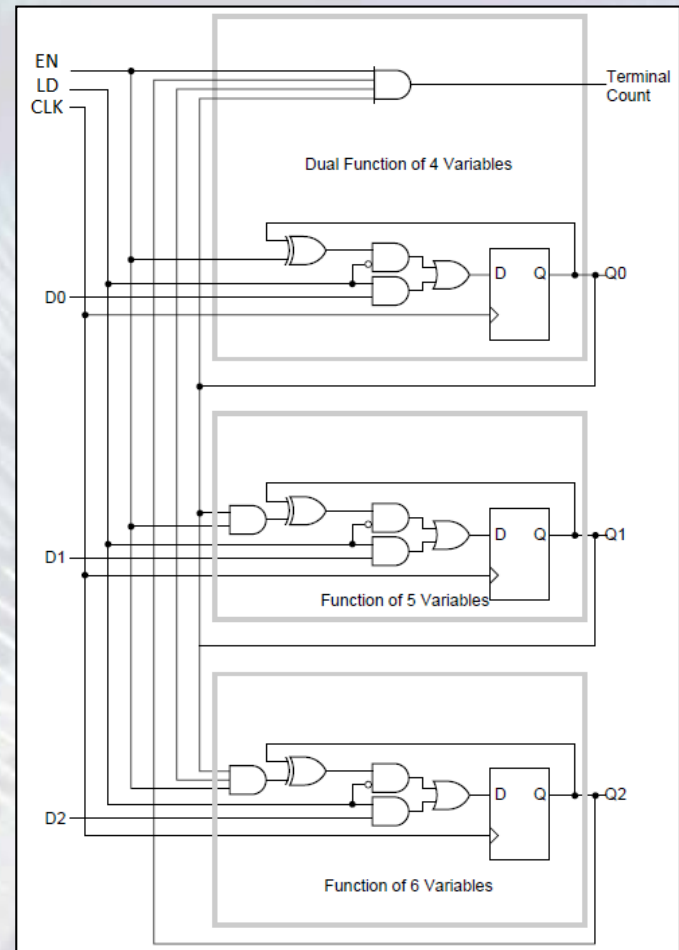- Egy 3 bites bináris számláló
 - Funkciók: töltés és engedélyezés
 - Minden bitet egy-egy CLB realizál
 - A végértékjelzés egy újabb LUT
 - A huzalozások szomszédosak




FPGA felépítése

 - A valódi komplexitás részben rejtve van
- **Két logikai réteg: Konfigurációs + Felhasználói**
 - Mi csak a felhasználóit szeretnénk látni
- **Konfigurációs logika: Shiftregiszter egyszerű SRAM latch tárolókból → A teljes tartalom beléptetése induláskor (CLB, IOB, huzalozás)**




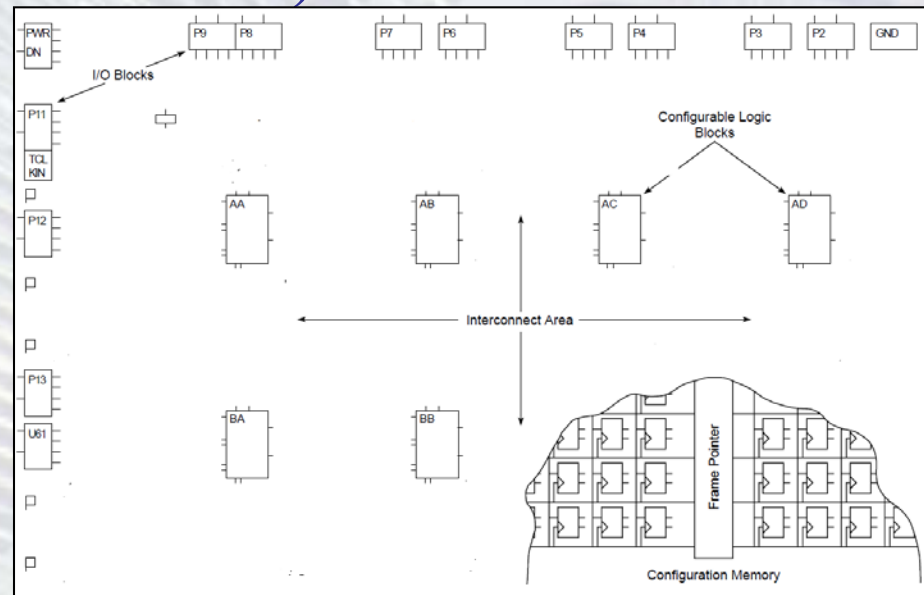- **Beírás, visszaolvasás, ellenőrzés, indítás**



I/O funciók

 - Alapvetően minden felhasználói láb I/O, tehát lehet kimenet, bemenet
- Nem használt lábak fix értéken
- Gyakran többfunkciós lábak
 - Konfiguráció alatt
 - Normál használat alatt
- A valódi I/O blokkok sokkal bonyolultabbak
 - Tartalmaznak bemeneti/kimeneti DFF-okat is
 - Különböző kimeneti opciók (Jelszint, sebesség, meghajtás erősség, felhúzó/lehúzó ellenállás)



Digitális technika

7. EA vége